

可児市文化創造センター aLa

主劇場照明負荷表

NO.2/4

略 称	負荷名称	回路数	調光器			ND 6KW	直 平行	dmx	備 考
			3KW	6KW	2KW				
PSL	プロセニウムサスペンションライト	(8)	(8)				2	2	PBr とコンモ
PBr	プロセニウムブリッジライト	8	8			6	2	2	
PTW下	プロセニウムタワー 下	4	4				2	2	
PTW上	プロセニウムタワー 上	4	4				2	2	
1Br	1ブリッジ	28	28			2	2	2	8回路Bo切替え (作業灯2回路含む)
2Br	2ブリッジ	36	28			2	2	2	8回路Bo切替え (作業灯2回路含む) 中UHL用 60C
			8						
3Br	3ブリッジ	28	28			2	2	2	8回路Bo切替え (作業灯2回路含む)
4SL	4サスペンションライト	16	16			2	2	2	
UHL	アッパーホリゾンライトコンセント	8	8	16 UHL用		2	2	2	
2FS下	フロントサイドライト 2F 下	11	8				2	2	ND 2BALより引き回し 移動調光器1台
					3				
2FS上	フロントサイドライト 2F 上	11	8				2	2	ND 2BALより引き回し 移動調光器1台
					3				
3FS下	フロントサイドライト 3F 下	8	8				2	2	
3FS上	フロントサイドライト 3F 上	8	8				2	2	
2BAL	バルコニーライト 2F	4	4			4	4	4	ND 2FSへ2回路
3BAL	バルコニーライト 3F	10	4			4	4	4	移動調光器2台 ドンテラ固定回路
					6				
1CL	第1シーリングライト	6			6	4	2	2	指揮Sus専用含む
2CL	第2シーリングライト	28	24			2	2	2	3CLより引き回し
			4						
3CL	第3シーリングライト	12	16			4	4	4	2CLへ引き回し4回路
GAL下	ギャラリー 下	3			3				移動調光器1台
GAL上	ギャラリー 上	3			3				移動調光器1台
客 WC下	客席ウオールコンセント 下	2	2						
客 WC上	客席ウオールコンセント 上	2	2						
オケ迫り下	オーケストラピットコンセント 下	4	4						
オケ迫り上	オーケストラピットコンセント 上	4	4						
F下	フットコンセント 下	4	4						
F上	フットコンセント 上	4	4						
FC下	フロアーコンセント 下	24	21	3					6KW回路は純直可
FC上	フロアーコンセント 上	24	21	3					
大迫り	大迫りコンセント	4	4						
FC奥	フロアーコンセント 後	8	8						
LH下	ロアーホリゾンコンセント 下	8		8					
LH上	ロアーホリゾンコンセント 上	8		8					

盤名称	内 容	備 考
持ち込み機器電源盤 舞台上上手	3φ 4W 60kva (200A) 1φ 3W 20kva (100A) 3φ 3W 20kva (60A) C60A×7個 平行15Aコンセント×2個 dmxコネクタ3系統 C30Aコンセント17個(FC下手コンセント共通)	カムロック カムロック カムロック オケ迫下1~4、F下1~4、FC下1~9
持ち込み機器電源盤 舞台上下手	3φ 4W 60kva (200A) 1φ 3W 20kva (100A) 3φ 3W 20kva (60A) C60A×6個 平行15Aコンセント×2個 dmxコネクタ3系統 C30Aコンセント17個(FC上手コンセント共通)	カムロック カムロック カムロック オケ迫上1~4、F上1~4、FC上1~9
持ち込み機器電源盤 舞台後上手	3φ 4W 60kva (200A) 1φ 3W 20kva (100A) C60A×7個 平行15Aコンセント×2個 dmxコネクタ3系統 C30Aコンセント18個(FC下手コンセント共通)	カムロック カムロック FC下10~21、大迫3~4、FC奥5~8
持ち込み機器電源盤 舞台後下手	3φ 4W 60kva (200A) 1φ 3W 20kva (100A) C60A×7個 平行15Aコンセント×2個 dmxコネクタ3系統 C30Aコンセント18個(FC上手コンセント共通)	カムロック カムロック FC上10~21、大迫1~2、FC奥1~4
持ち込み機器電源盤 ギャラリー下手	3φ 4W 60kva (200A) 1φ 3W 20kva (100A) C60A×6個 平行15Aコンセント×2個 dmxコネクタ3系統	カムロック カムロック
持ち込み機器電源盤 ギャラリー上手	3φ 4W 60kva (200A) 1φ 3W 20kva (100A) C60A×6個 平行15Aコンセント×2個 dmxコネクタ3系統	カムロック カムロック
映写室電源盤	1φ 3W 30kva (150A) C60A×2個 dmxコネクタ2系統	カムロック
センタースポット分電盤	C60A×2個 dmxコネクタ2系統	上手 整流器室